

# TABULAR COLUMN

$V$ (volts)	$V_1$ (volts)	$V_2$ (volts)	$V_3$ (volts)	$V = V_1 + V_2 + V_3$ (volts)	$I$ amps	$I_1$ amps	$I_2$ amps	$I = I_1 + I_2$ amps
3	0.90	0.95	0.91	2.74	3	1.53	1.52	3.05
6	2.04	2.01	1.98	6.03	6	3.09	3.00	6.18
9	3.15	3.01	3.20	9.35	9	4.58	4.59	9.17